

## TRABAJO DE LABORATORIO I: CALCULADORA "XORONUR"

---

### Electrónica Digital - Laboratorio III

N. A. Pizarro

#### 1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Se implementó una calculadora, *xoronur*, en el software VIVADO a partir del lenguaje VHDL. La misma es capaz de sumar, restar, multiplicar e indicar si dos números son iguales. De entrada se tiene los números, A y B, de 4 bits con signo cada una, expresados en la codificación "signo y módulo". OPCION es otra entrada de 2 bits que permite elegir entre las cuatro operaciones matemáticas a realizar entre A y B. El resultado de la operación se refleja en SALIDA, un bus de 5 bits con signo, también expresada en la misma codificación que la entrada. Si se produce *overflow* en alguna operación se ve reflejado en el bit ERROR.

Internamente, *xoronur* dispone de 4 bloques para realizar las operaciones: *equal\_gen\_1*, *sum\_gen\_1*, *res\_gen\_1* y *mul\_gen\_1*. Todos estos cuentan con dos entradas de  $n$  bits, una salida de  $n+1$  bits y un bit de habilitador denominado *enable*. Aunque se hayan desarrollado de forma genérica todos estos módulos, se han implementado con  $n = 4$ . El bloque *mul\_gen\_1* cuenta además con un bit de salida *error* que indicará cuando el resultado de la operación de *overflow* y no alcancen los 5 bits de salida para representar el resultado.

Mediante un multiplexor controlado por OPCION controlaremos los *enables* de los 4 bloques de operaciones. Dado que tenemos 4 buses de 5 bits (5 bits por operación) y solo un solo bus de 5 bits de SALIDA, se multiplexa esta salida con nuevamente la ayuda de OPCION.

Los cuatro bloques de las operaciones trabajan con la codificación "complemento a 2" por lo que *xoronur* cuenta con dos bloques extra: *a\_compl2\_A* y *a\_compl2\_B* para convertir a las entradas A y B de codificación "signo y módulo" a "complemento a 2" y un bloque más: *a\_compl2\_salida* para convertir el resultado de la operación de "complemento a 2" a la

codificación "signo y módulo".

**¿Qué es y para qué está el enable?** El enable al tener un '1' habilita el funcionamiento del bloque, mientras que con un '0' lo deshabilita. Suele ser de buena práctica agregar este bit en los componentes para su reutilización. En este caso no era estrictamente necesario que esté el enable dado que las salidas igualmente estaban multiplexadas. Podría haber puesto todos los *enables* a '1' y la calculadora andaría bien, o directamente no haberle puesto los *enables*, (pero tengo algunos tocs).

*Disclaimer:* Esto del *enable* tendría más sentido o uso si en vez de un multiplexor para las salidas hubiera puesto todos los bloques en paralelo (i.e. cortocircuitar bit a bit las salidas de los cuatro bloques). Para hacer esto, cuando no esté habilitado el bloque debería poner las salidas del mismo a alta impedancia 'Z', con esto me ahorraría un multiplexor y le daría uso al *enable*. Pero a VIVADO no le gusta simular con 'Z', así que cuando el enable esté a '0' las salidas no estén a alta impedancia sino estén a '0'. No me siento moralmente bien poniendo en paralelo los bloques si no están en alta impedancia, terminé usando un multiplexor y bueno, los *enables* los dejé porque ya los había hecho. :-)

**¿Porqué sólo la multiplicación presentará overflow?** La suma y la resta de dos números de  $n$  bits nos dará un número binario representable en  $n+1$  bits, recordando que  $n = 4$ , no se tendrá *overflow* en *sum\_gen\_1* ni *res\_gen\_1*. Pero la multiplicación de dos números de 4 bits nos dará un número binario representable en  $2 * 4 + 1$  bits, por lo que para ciertas entradas se producirá *overflow* dado que solo disponemos de 5 bits de salida, reflejándose con un '1' en la salida *error*.

**¿a\_compl2\_A es igual que a\_compl2\_salida?** Si. Si uno se pone a hacer las cuentas resulta que el algoritmo para pasar de la codificación "signo y módulo" a "complemento a 2" es la misma que de "complemento a 2" a "signo y módulo". Había que tener un poco de cuidado porque en una de las conversiones usamos números de 4 bits mientras que en otro usamos 5 bits. Esto se solucionaba haciéndolo genérico.

**¿Podría haber usado el bloque *sum\_gen\_1* para hacer la operación de la resta?** Si. Podría haber hecho la suma de A con el complemento a 2 de B, pero me requería más recurso mental que copiar y pegar y cambiar un signo. Aplica análogamente con la multiplicación.

**¿Porqué la calculadora da de resultado '-1' si son iguales?** Bueno, no había mencionado antes a este detalle de la operación igualdad así que lo hago ahora. Si A y B son iguales tengo de SALIDA un '-1' y si son diferentes tengo '0'. No hay motivo alguno de porqué elegí el '-1'.

**¿Porqué el bloque de multiplicación tiene una salida de  $n + 1$  bits (5 bits con  $n = 5$ )?** ¡Buena pregunta!. El multiplicador no es tan genérico como los demás bloques, podría haber hecho este bloque con una salida de  $2 * n + 1$  bits y fuera del bloque igualar una señal auxiliar a los  $n + 1$  bits menos significativos de la salida del bloque de multiplicación (porque serían los únicos bits que se podrán ver en la salida). Tal vez en la próxima versión venga corregido.

**¿Porqué xoronur?** Es un juego de palabras entre el nombre de mi gata y la compuerta xor.

## 2 DIAGRAMA EN BLOQUE

El diagrama en bloque de la calculadora se puede observar en la figura 2.1.

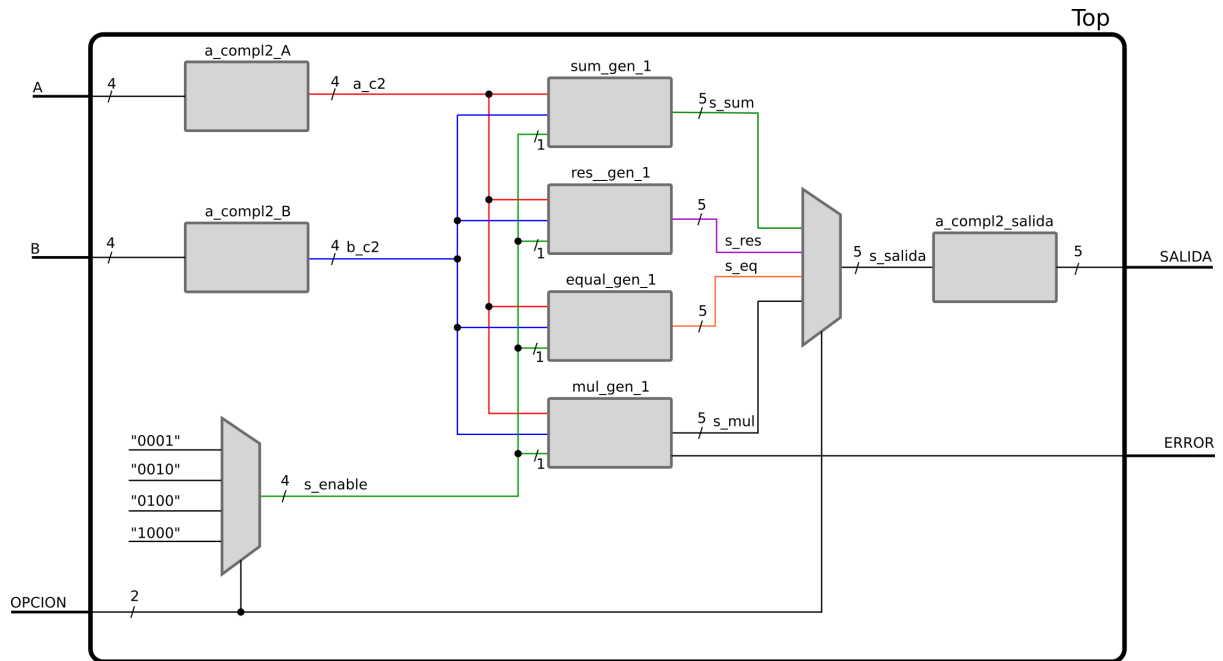


Figure 2.1: Esquema en bloques de la calculadora implementada.

## 3 CÓDIGO

Todos los códigos se encuentran disponibles y descargables en el repositorio: <https://github.com/AgustinaP/xoronur><sup>1</sup>.

## 4 VERIFICACIÓN COMPORTAMENTAL

Para la corroboración del correcto funcionamiento de la calculadora se realizaron los siguientes test:

<sup>1</sup>Por cualquier inconveniente mandar un mail a nadia.pizarro@ib.edu.ar

1.  $5 + 2 = 7$
2.  $4 - 5 = -1$
3.  $(-2) - 3 = -5$
4.  $32 = 6$
5.  $(-4) * (-3) = 12$
6.  $7 * 4 \rightarrow Error$
7.  $1 = 7 \rightarrow 0$
8.  $6 = 6 \rightarrow -1$

Dichos tests se simularon en el software VIVADO y en la figura 4.1 se puede observar los resultados. Para los bits de OPCION se usó el '00' para la suma, '01' para la resta, '10' para la multiplicación y el bit '11' para la igualdad.

 


Figure 4.1: Salida del simulador VIVADO para los test propuestos.